

# 2020CPU大作业报告

小组成员：金冬阳11911221 马卓远11912412

## 一. CPU功能及使用说明

1. 该CPU的CPI为1，即每个指令的运行周期数为1个周期。
2. 该CPU为单周期CPU。
3. 该CPU的复位信号为FPGA芯片上的P5按键，按动P5按键即对CPU进行reset操作。
4. uart Uart启动的按钮FPGA芯片上的P1按键，按动P1按键计可启动Uart。

## 二. 顶层模块设计

1. 该CPU的输入为

fpga\_clk      FPGA芯片时钟周期

fpga\_rst      FPGA芯片复位信号

switch2N4    拨动开关信号

start\_pg      uart接口的启动信号

rx            uart的接收数据线

输出信号为

led2N4      led灯信号

Y            七段数码显示管显示0~F的信号

DIG          控制八个七段数码显示管显示信息

## 顶层设计文件

```
`timescale 1ns / 1ps
module
CPU(fpga_clk,fpga_rst,switch2N4,led2N4,Y,DIG,start_pg,rx,tx);//dis和sel
是新加的!!!
output [7:0] Y;//dis
output [7:0]DIG;//sel
input fpga_clk;//可能要改成fpga_clk!!!!
input fpga_rst;//可能要改成fpga_rst!!!!
input[23:0] switch2N4;
output wire [23:0]led2N4;
input start_pg;    //Active High//Uart启动的按钮!!!
input rx;          // receive data by UART接收数据线
output tx;         // send data by UART  发送数据线

wire rst;
wire upg_clk,upg_clk_o;
wire upg_wen_o; // Uart write out enable
wire upg_done_o;// Uart rx data have done
//data to which memory unit of program _rom/dmemory32
wire[14:0] upg_adr_o;
wire[31:0]upg_dat_o;

wire spg_bufg;
BUFg U1(.I(start_pg),.O(spg_bufg)); //de-twitter 缓冲器!! 去抖 自带的
直接这么用就行了
//Generate UART Programmer reset signal
reg upg_rst;
always@(posedge fpga_clk)begin //应该clk换成fpga_clk!!!
    if(spg_bufg) upg_rst = 0;
    if (fpga_rst) upg_rst=1;
end
assign rst = fpga_rst|!upg_rst;

wire clock;
wire [31:0]Instruction;
wire [31:0]PC_plus_4_out;
wire [31:0]Addr_result;
```

```

wire [31:0]Read_data_1;
wire Branch,nBranch,Jmp,Jal,Jr,Zero;
wire [31:0]opcplus4;
wire [31:0] next_PC;
wire [31:0]PC;
//
wire [31:0] Read_data_2;
wire [31:0] read_data;
wire RegWrite;
wire RegDst;
wire [31:0]Sign_extend;

//
wire ALUSrc;
wire MemorIOtoReg;
wire MemRead;
wire MemWrite;
wire IORead;
wire IOWrite;
wire I_format;
wire Sftmd;
wire [1:0]ALUOp;
//
wire [4:0]Shamt;
wire [31:0]ALU_Result;
wire[31:0] read_data_fromMemory;
wire[31:0] address;
wire[31:0] write_data;
wire [15:0]ioread_data;
wire switchcs;
wire [1:0]switchaddr;
wire [15:0]switchrdata;
wire [23:0]switch_i;

wire ledcs;
wire [1:0]ledaddr;

clk1 cpuc1k (
.clk_in1(fpga_clk),//原来是clk
.clk_out1(clock),
.clk_out2(upg_clk)
);

```

```

uart_bmpg_0 uartpg(
    .upg_clk_i(upg_clk),
    .upg_rst_i(upg_rst),
    .upg_clk_o(upg_clk_o),
    .upg_wen_o(upg_wen_o),
    .upg_adr_o(upg_adr_o),
    .upg_dat_o(upg_dat_o),
    .upg_done_o(upg_done_o),
    .upg_rx_i(rx),
    .upg_tx_o(tx)
);

```

```

wire upg_wen_i;
assign upg_wen_i=upg_wen_o&upg_adr_o[14];

wire upg_wen_i1;
assign upg_wen_i1=upg_wen_o&(!upg_adr_o[14]);

```

```

Ifetc32 ifetch(
    .Instruction(Instruction),.pco(PC),.Addr_result(Addr_result),.Read_data_
1(Read_data_1),.Branch(Branch),.nBranch(nBranch),.Jmp(Jmp),.Jal(Jal),
    .Jr(Jr),.Zero(Zero),.clock(clock),.reset(rst),.link_addr(next_PC),.branc
h_base_addr(PC_plus_4_out),
    .upg_rst_i(upg_rst),.upg_clk_i(upg_clk_o),
    .upg_wen_i(upg_wen_i1),.upg_adr_i(upg_adr_o[13:0]),.upg_dat_i(upg_dat_o)
    ,.upg_done_i(upg_done_o)
);

```

```

Idecode32 idecode(
    .read_data_1(Read_data_1),.read_data_2(Read_data_2),.Instruction(Instruc
tion),.read_data(read_data),
    .ALU_result(ALU_Result),.Jal(Jal),.RegWrite(RegWrite),.MemtoReg(MemorIOt
oReg),.RegDst(RegDst),
    .imme_extend(Sign_extend),.clock(clock),.reset(rst),.opcplus4(opcplus4)
);

```

```

control32 control(
    .Opcode(Instruction[31:26]),.Function_opcode(Instruction[5:0]),.Alu_resu
ltHigh(ALU_Result[31:10]),.Jr(Jr),
    .RegDST(RegDst),.ALUSrc(ALUSrc),
    .MemorIOtoReg(MemorIOtoReg),.RegWrite(RegWrite),.MemRead(MemRead),.MemWr
ite(MemWrite),.IORead(IORead),
    .IOWrite(IOWrite),.Branch(Branch),.nBranch(nBranch),

```

```
.Jmp(Jmp),.Jal(Jal),.I_format(I_format),.Sftmd(Sftmd),.ALUOp(ALUOp)
);
```

```
Executs32 execute(
    .Read_data_1(Read_data_1),.Read_data_2(Read_data_2),.Imme_extend(Sign_exten
    tend),.Function_opcode(Instruction[5:0]),    //好几个都是instruction的部
    .opcode(Instruction[31:26]),.ALUOp(ALUOp),.Shamt(Instruction[10:6]),
    .ALUSrc(ALUSrc),.I_format(I_format),
    .Zero(Zero),.Jr(Jr),.Sftmd(Sftmd),.ALU_Result(ALU_Result),
    .Addr_Result(Addr_result),.PC_plus_4(PC_plus_4_out)
);
```

```
dmemory32 memory(.read_data(read_data_fromMemory),.address(address),
    .write_data(write_data),.Memwrite(MemWrite),.clock(clock),
    .upg_rst_i(upg_rst),.upg_clk_i(upg_clk_o),
    .upg_wen_i(upg_wen_i),.upg_adr_i(upg_adr_o[13:0]),.upg_dat_i(upg_dat_o),
    .upg_done_i(upg_done_o)
);
```

```
memorio memio(
    .caddress(ALU_Result),.memread(MemRead),.memwrite(MemWrite),.ioread(IORe
    ad),.iowrite(IOWrite),
    .mread_data(read_data_fromMemory),.ioread_data(switchrdata),.wdata(Read_
    data_2),
    .rdata(read_data),.write_data(write_data),.address(address),.LEDCtrl(led
    cs),.SwitchCtrl(switchcs)
);
```

```
Switch switch24(
    .switchclk(clock),.switrst(rst),.switchread(IORead),.switchcs(switchcs),
    .switchaddr(address[1:0]),.switchrdata(switchrdata),.switch_i(switch2N4)
);
```

```
display display24(
    .led_clk(clock),
    .ledrst(rst),
    .ledwrite(IOWrite),
    .ledcs(ledcs),
    .ledaddr(address[1:0]),
    .ledwdata(write_data[31:0]),
    .Y(Y),
    .DIG(DIG)
);
```

```

Led led(
    .led_clk(clock),
    .ledrst(rst),
    .ledwrite(IOWrite),
    .ledcs(ledcs),
    .ledaddr(address[1:0]),
    .ledwdata(write_data[16:0]),
    .ledout(led2N4)
);
endmodule

```

## 三. 子模块设计说明

### 1. 子模块功能

clk1	CPU时钟周期
Ifetc32	存储指令并取出指令
ProgramROM_UART	Ifetc32的一个子模块，实现了区分CPU工作时的uart状态和正常状态
Idecode32	解码器
control32	控制信号
Executs32	ALU
dmemory32	储存器（模拟memory的）
memorio	判断是从memory读取信息还是从外部读取输入信息
Switch	读取开关上的信息
display	根据CPU的信息，七段数码管显示数据
segtube	display的子模块，七段数码管。
frequency	segtube的子模块，分频
control	segtube的子模块，对应0到f的显示
Led	根据CPU的信息，led灯显示数据

## 2.具体功能分析

clk1

输入:

(clk\_in1) fpga\_clk      位宽: 1bit

输出:

(clk\_out1) clock      位宽: 1bit

(clk\_out2) upg\_clk      位宽: 1bit

为用于Uart通信的IP核添加一个频率为10 Mhz的新clk\_out信号 (clk\_out2)

Ifetc32

输入:

Addr\_result(Addr\_result)      位宽: 32bit

来自执行单元,算出的跳转地址

Read\_data\_1(Read\_data\_1)      位宽: 32bit

来自译码单元, jr指令用的地址

Branch(Branch)      位宽: 1bit

来自控制单元

nBranch(nBranch)      位宽: 1bit

来自控制单元

Jump(Jump)      位宽: 1bit

来自控制单元

Jal(Jal)      位宽: 1bit

	来自控制单元
Jr(Jr)	位宽: 1bit
	来自控制单元
Zero(Zero)	位宽: 1bit
	来自执行单元
clock(clock)	位宽: 1bit
	时钟信号
reset(rst)	位宽: 1bit
	复位信号
upg_rst_i(upg_rst)	位宽: 1bit
upg_clk_i(upg_clk_o)	位宽: 1bit
upg_wen_i(upg_wen_i1)	位宽: 1bit
upg_adr_i(upg_adr_o[13:0])	位宽: 14bit
upg_dat_i(upg_dat_o)	位宽: 32bit
upg_done_i(upg_done_o)	位宽: 1bit

输出:

pco(PC)	位宽: 32bit
	(pc+4)送执行单元 pco
Instruction(Instruction)	位宽: 32bit
	输出指令到其他模块
link_addr(next_PC)	位宽: 32bit
	JAL指令专用的PC+4
branch_base_addr(PC_plus_4_out)	位宽: 32bit



在每次上升沿和下降沿的时候更新next\_PC的值，每次clock的下降沿的时候更新PC的值

## ProgramROM\_UART

输入：

rom_clk_i(clock)	位宽： 1bit
rom_adr_i(PC[15:2])	位宽： 14bit
upg_rst_i(upg_rst_i)	位宽： 1bit
upg_clk_i(upg_clk_i)	位宽： 1bit
upg_wen_i(upg_wen_i)	位宽： 1bit
upg_adr_i(upg_adr_i)	位宽： 14bit
upg_dat_i(upg_dat_i)	位宽： 32bit
upg_done_i(upg_done_i)	位宽： 1bit

输出：

Instruction_o(Instruction)	位宽： 32bit
----------------------------	-----------

## Idecode32

输入：

Instruction(Instruction)	位宽： 32bit
read_data(read_data)	位宽： 32bit
ALU_result(ALU_Result)	位宽： 32bit
Jal(Jal)	位宽： 1bit

RegWrite(RegWrite)	位宽: 1bit
MemtoReg(MemorIOtoReg)	位宽: 32bit
RegDst(RegDst)	位宽: 32bit
clock(clock)	位宽: 1bit
reset(rst)	位宽: 1bit
输出:	
read_data_1(Read_data_1)	位宽: 32bit
read_data_2(Read_data_2)	位宽: 32bit
imme_extend(Sign_extend)	位宽: 32bit
opcplus4(opcplus4)	位宽: 32bit

在每次上升沿和下降沿的时候根据情况更新write\_register\_address、write\_data的值  
并且在clock的上升沿更新对应的register的值

memorio

输入:

caddress	位宽: 32bit
	from alu_result in executs32
memread	位宽: 32bit
	read memory, from control32
memwrite	位宽: 32bit
	write memory, from control32
ioread	位宽: 32bit

read IO, from control32

iowrite      位宽: 32bit

write IO, from control32

mread\_data    位宽: 32bit

data from memory

ioread\_data    位宽: 16bit

data from io,16 bits

wdata          位宽: 16bit

the data from idecode32,that want to write memory or io

输出:

rdata          位宽: 16bit

data from memory or IO that want to read into register

write\_data    位宽: 16bit

data to memory or I/O

address;    位宽: 16bit

address to mAddress and I/O

在上升沿和下降沿的时候, 更新write\_data的值

dmemory32

输入:

clock          位宽: 1bit

Clock signal

address            位宽: 32bit  
the address of memory unit which is to be read/write

Memwrite          位宽: 32bit  
used to determine to write or read

write\_data        位宽: 32bit  
data to be written into the memory unit

upg\_rst\_i         位宽: 1bit  
UPG reset (Active High)

upg\_clk\_i          位宽: 1bit  
UPG ram\_clk\_i (10MHz)

upg\_wen\_i         位宽: 1bit  
UPG write enable

upg\_adr\_i          位宽: 14bit  
UPG write address

upg\_dat\_i          位宽: 32bit  
UPG write data

upg\_done\_i        位宽: 1bit  
1 if programming is finished

输出:

read\_data         位宽: 32bit  
data to be read from memory unit

## Switch

### 输入：

switchclk(clock)                      位宽：1bit

时钟信号

switrst(rst)                          位宽：1bit

复位信号

switchread(IORead)                  位宽：1bit

读信号

switchcs(switches)                  位宽：1bit

从memorio来的switch片选信号

switchaddr(address[1:0])           位宽：2bit

到switch模块的地址低端

switch\_i(switch2N4)                位宽：24bit

从板上读的24位开关数据

### 输出：

switchrdata(switchrdata)           位宽：16bit

送到CPU的拨码开关值注意数据总线只有16根

在switchclk的下降沿或switrst的上升沿时，根据情况赋值或更新switchrdata的值

## Led

### 输入：

led\_clk(clock)                      位宽：1bit

时钟信号

ledrst(rst) 位宽: 1bit

复位信号

ledwrite(IOWrite) 位宽: 1bit

写信号

ledcs(ledcs) 位宽: 1bit

从memorio来的, 由低至高位形成的LED片选信号

ledaddr(address[1:0]) 位宽: 2bit

到LED模块的地址低端

ledwdata(write\_data[16:0]) 位宽: 17bit

写到LED模块的数据, 注意数据线只有17根

输出:

ledout(led2N4) 位宽: 24位

向板子上输出的24位LED信号

在led\_clk的上升沿或ledrst的上升沿时, 赋值或更新ledout的值。

display

输入:

led\_clk(clock) 位宽: 1bit

ledrst(rst) 位宽: 1bit

ledwrite(IOWrite) 位宽: 1bit

ledcs(ledcs) 位宽: 1bit

ledaddr(address[1:0])                      位宽: 2bit

ledwdata(write\_data[31:0])                位宽: 32bit

输出:

Y(Y)    位宽: 8bit

DIG(DIG)                                    位宽: 8bit

在led\_clk的上升沿或ledrst的上升沿时, 赋值或更新ledtemp的值。

## 四. 问题与总结

1. CPU顶层模块中, 各个子模块连接错误。
2. 第一个测试场景中, 延迟1s显示需要两个循环, 寄存器发生错误。
3. 第二个测试场景中, 七段数码显示管显示错误。
4. 没有考虑延时问题, 导致led灯看不到结果。
5. uart接口连接问题, 子模块修改错误。
6. 测试场景一中越界问题处理, 加一个led灯显示更高位。